
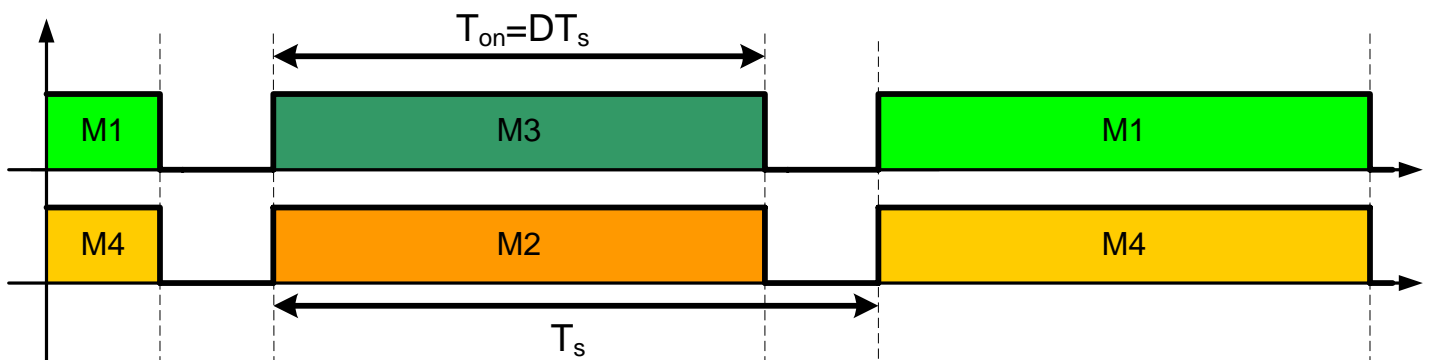


Methoden zur Spannungssteuerung bei Brückenschaltung

a) Pulsbreitensteuerung

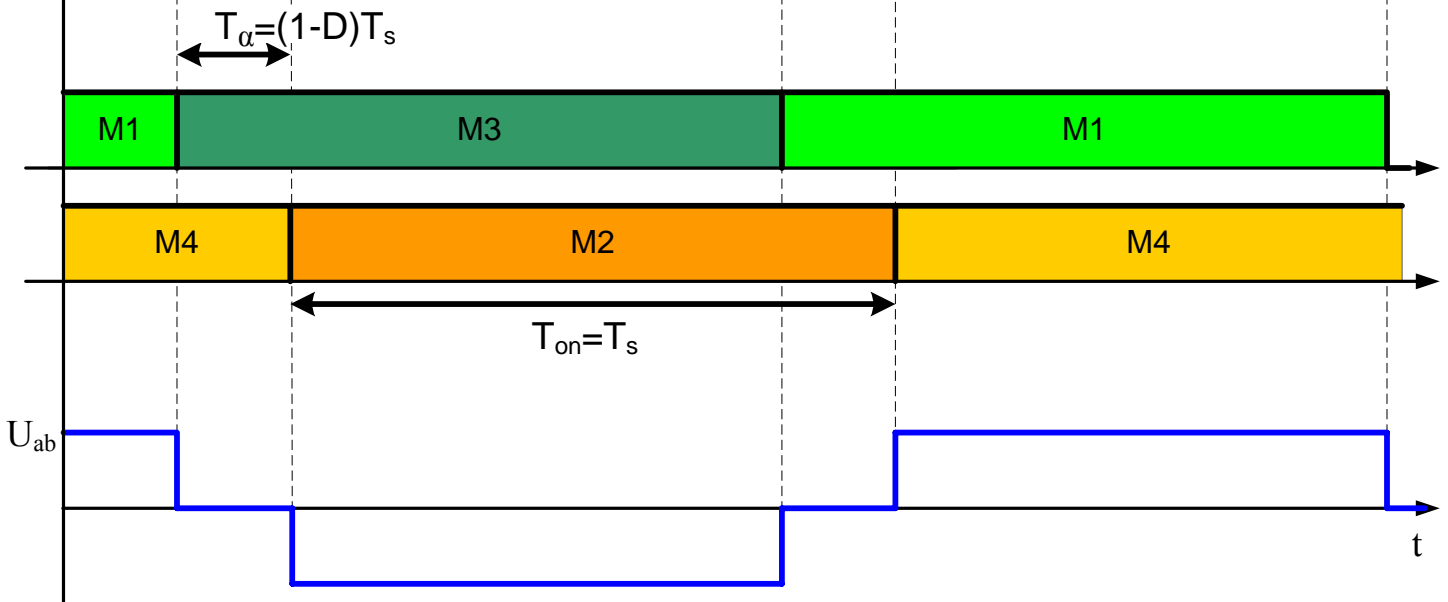

b) Phasensteuerung



Beide Methoden führen zu gleichem Verlauf der Brückenspannung

Phasengesteuerte ZVS Vollbrücke

Signalverläufe

