

Musterlösung Bonustest 2 GET-B SS 2007

1.1

Version A/B:

$$\underline{Z} = R + \frac{j\omega L \cdot \frac{1}{j\omega C}}{j\omega L + \frac{1}{j\omega C}} = R + \frac{j\omega L}{1 - \omega^2 LC}$$

1.2

Version A:

$$\underline{Z} = 30\Omega + j \frac{2\pi \cdot 200\text{Hz} \cdot 10\text{mH}}{1 - (2\pi \cdot 200\text{Hz})^2 \cdot 10\text{mH} \cdot 80\mu\text{F}}$$

$$\underline{Z} = 30\Omega - j47,73\Omega = 56,37\Omega \cdot e^{-j57,84^\circ}$$

Version B:

$$\underline{Z} = 30\Omega + j \frac{2\pi \cdot 200\text{Hz} \cdot 10\text{mH}}{1 - (2\pi \cdot 200\text{Hz})^2 \cdot 10\text{mH} \cdot 47\mu\text{F}}$$

$$\underline{Z} = 30\Omega + j48,74\Omega = 57,24\Omega \cdot e^{+j58,39^\circ}$$

1.3

Version A:

...kapazitiv, weil $\varphi < 0^\circ$.

Version B:

...induktiv, weil $\varphi > 0^\circ$.

1.4

Version A:

$$\underline{I}_0 = \frac{U_0}{\underline{Z}} = \frac{12\text{V}}{56,37\Omega \cdot e^{-j57,84^\circ}} = 0,21\text{A} \cdot e^{+j57,84^\circ}$$

$$\underline{I}_C = \frac{j\omega L}{j\omega L + \frac{1}{j\omega C}} \cdot \underline{I}_0 = \frac{-\omega^2 LC}{1 - \omega^2 LC} \cdot \underline{I}_0 = 4,80 \cdot \underline{I}_0 = 1,01\text{A} \cdot e^{+j57,84^\circ} = 0,54\text{A} + j0,86\text{A}$$

$$\underline{I}_L = \underline{I}_0 - \underline{I}_C = -0,8\text{A} \cdot e^{j57,84^\circ} = 0,8\text{A} \cdot e^{-j122,16^\circ}$$

Version B:

$$\underline{I}_0 = \frac{U_0}{\underline{Z}} = \frac{12V}{57,24\Omega \cdot e^{j58,39^\circ}} = 0,21A \cdot e^{-j58,39^\circ}$$

$$\underline{I}_C = \frac{j\omega L}{j\omega L + \frac{1}{j\omega C}} \cdot \underline{I}_0 = \frac{-\omega^2 LC}{1 - \omega^2 LC} \cdot \underline{I}_0 = -2,88 \cdot \underline{I}_0 = -0,6A \cdot e^{-j58,39^\circ} = 0,6A \cdot e^{j121,61^\circ}$$

$$\underline{I}_L = \underline{I}_0 - \underline{I}_C = 0,81A \cdot e^{-j58,39^\circ}$$

1.5

Version A:

$$S = U_0 \cdot I_0 = 12V \cdot 0,21A = 2,52VA$$

$$P = U_0 \cdot I_0 \cdot \cos \varphi = 1,34W$$

$$Q = U_0 \cdot I_0 \cdot \sin \varphi = -2,13VA$$

Version B:

$$S = U_0 \cdot I_0 = 12V \cdot 0,21A = 2,52VA$$

$$P = U_0 \cdot I_0 \cdot \cos \varphi = 1,32W$$

$$Q = U_0 \cdot I_0 \cdot \sin \varphi = 2,15VA$$

1.6

Version A: a – Induktivität

Version B: b – Kapazität

Version A/B:

b – Blindleistung Q_B des Bauelements = negative Blindleistung Q des Netzwerks

c – Das Netzwerk ist nicht mehr kompensiert ($Q \neq 0 VA$)

2.1

Version A:

$$\underline{H}_{(j\omega)} = \frac{R}{R + \frac{1}{j\omega C}} = \frac{j\omega RC}{1 + j\omega RC} = \frac{j\omega RC \cdot (1 - j\omega RC)}{1 + (\omega RC)^2} = \frac{(\omega RC)^2}{1 + (\omega RC)^2} + j \frac{\omega RC}{1 + (\omega RC)^2}$$

$$\tau = RC = 1\Omega \cdot 200mF = 200ms$$

Version B:

$$\underline{H}_{(j\omega)} = \frac{j\omega L}{R + j\omega L} = \frac{j\omega L(R - j\omega L)}{R^2 + (\omega L)^2} = \frac{j\omega LR + (\omega L)^2}{R^2 + (\omega L)^2} = \frac{\left(\omega \frac{L}{R}\right)^2}{1 + \left(\omega \frac{L}{R}\right)^2} + j \frac{\omega \frac{L}{R}}{1 + \left(\omega \frac{L}{R}\right)^2}$$

$$\tau = \frac{L}{R} = \frac{50mH}{1\Omega} = 50ms$$

2.2

Version A/B:

$$|\underline{H}_{(j\omega)}| = \frac{\sqrt{(\omega\tau)^4 + (\omega\tau)^2}}{1 + (\omega\tau)^2} = \frac{\omega\tau\sqrt{1 + (\omega\tau)^2}}{1 + (\omega\tau)^2} = \frac{\omega\tau}{\sqrt{1 + (\omega\tau)^2}}$$

$$\varphi_{(\omega)} = \arctan\left(\frac{\text{Im}}{\text{Re}}\right) = \arctan\left(\frac{\omega\tau}{(\omega\tau)^2}\right) = \arctan\left(\frac{1}{\omega\tau}\right)$$

2.3

Version A:

$$45^\circ = \arctan\left(\frac{1}{\omega_1\tau}\right)$$

$$\omega_1 = \frac{1}{\tau \cdot \tan 45^\circ} = \frac{1}{\tau}$$

$$\omega_1 = 5s^{-1}$$

$$f = \frac{\omega}{2\pi} = 0,80Hz$$

$$|\underline{H}_{(j\omega)}|_{dB} = 20\log \frac{1}{\sqrt{1+1}} = 20\log \frac{1}{\sqrt{2}} = -3dB$$

Version B:

$$45^\circ = \arctan\left(\frac{1}{\omega_1\tau}\right)$$

$$\omega_1 = \frac{1}{\tau \cdot \tan 45^\circ} = \frac{1}{\tau}$$


$$\omega_1 = 20s^{-1}$$

$$f = \frac{\omega}{2\pi} = 3,18Hz$$


$$|\underline{H}_{(j\omega)}|_{dB} = 20\log \frac{1}{\sqrt{1+1}} = 20\log \frac{1}{\sqrt{2}} = -3dB$$

2.4

Version A:

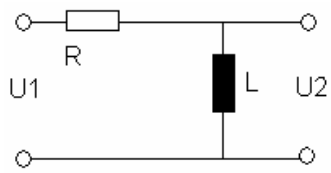


Version B:

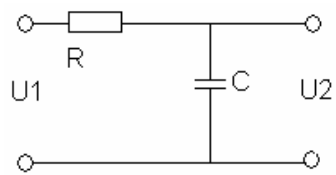

2.5

Version A:

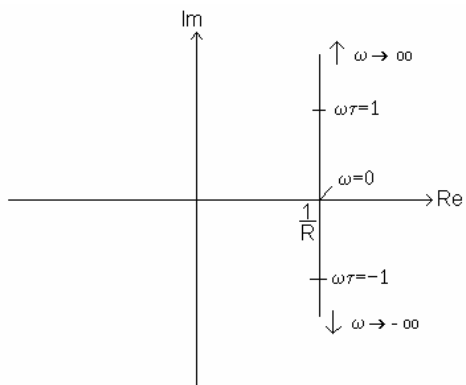

Version B:

